

# 第13讲 数码管及显示译码器

总分: 8

\*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

# 单选题

1分



设置

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

1. 七段发光二极管显示器即七段数码管可以显示数字和字母。它有共阴接法和共阳接法。

A

对

B

错

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮


2.七段数码管的公共端即COM, 共阴接法, 公共端应接电源的( )极。

A

负

B

正

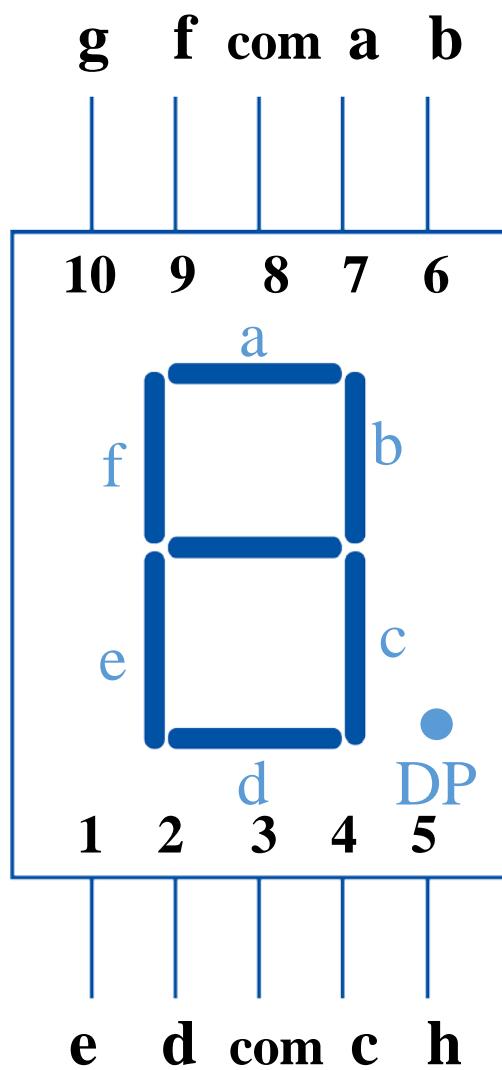



此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮


3. 七段数码管的公共端即COM, 共阳接法, 公共端应接电源的( )极。

A

负

B

正

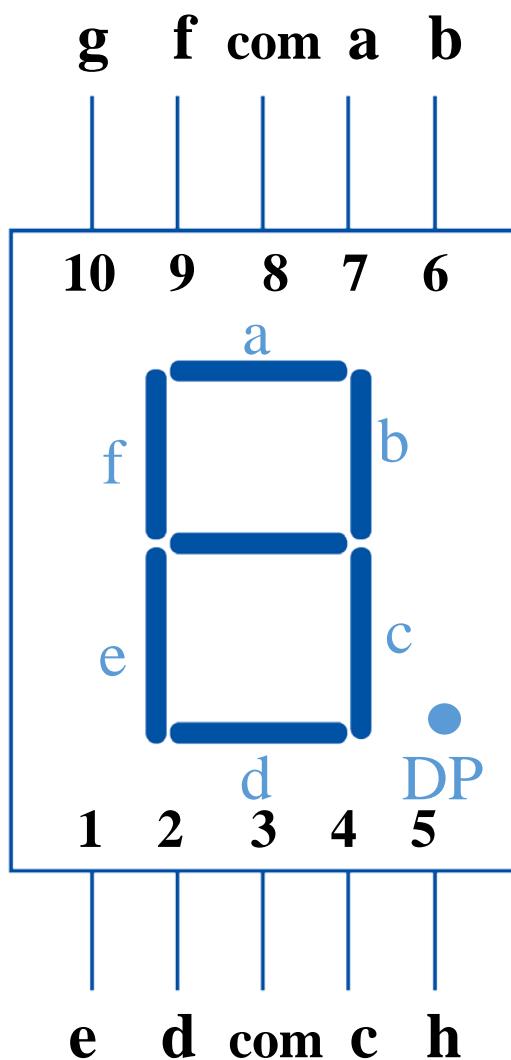

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

4. 共阳接法数码管需和输出  
( ) 电平的译码器配用。

A

高

B

低

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

5. 共阴接法数码管需和输出  
( ) 电平的译码器配用。

A

高

B

低

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

## 6. 功夫天下 - 从这里开始，你的功夫之路将一帆风顺

74LS248的输出是（ ）电平有效。

A

高

B

低

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

7. 功能表如图，由小半加器  
74LS248驱动的数码管是（ ）。

A

## 共阳接法的

B

## 共阴接法的

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

## 8. 正常显示时，将显示右侧面设置按钮

应处于什么电平? ( )

A

~~LT=1, BI/RBO=0~~

B

LT=1, BI/RBO=1